

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Введение в электротехнику»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-1: Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	Экзамен	Комплект контролирующих материалов для экзамена

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Введение в электротехнику».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Введение в электротехнику» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал (основной и дополнительный), системно и грамотно излагает его, осуществляет полное и правильное выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций, способен ответить на дополнительные вопросы.	75-100	<i>Отлично</i>
Студент освоил изучаемый материал, осуществляет выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций с не принципиальными ошибками.	50-74	<i>Хорошо</i>
Студент демонстрирует освоение только основного материала, при выполнении заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций допускает отдельные ошибки, не способен систематизировать материал и делать выводы.	25-49	<i>Удовлетворительно</i>
Студент не освоил основное содержание изучаемого материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	<25	<i>Неудовлетворительно</i>


3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1.Задание на определение показателей функционирования участка электрической цепи.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной деятельности
	ПК-1.2 Способен обеспечить безопасное проведение работ в электроустановках

**Билет № 1 для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в
электротехнику»**

Схема:

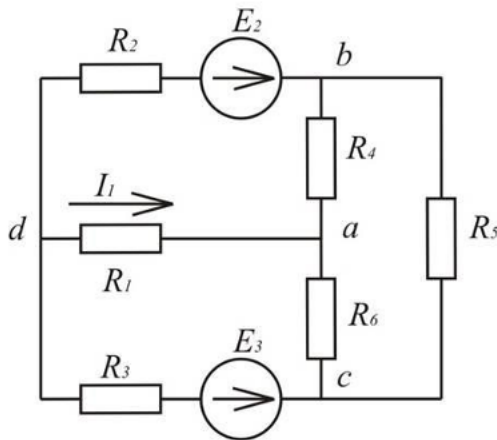

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
26	10	4	16	22	30	—	24	32

Задание:

1. Рассчитать показатели функционирования заданной электрической цепи, опираясь на описывающую их систему уравнений. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить применение закона Ома для полной цепи, для участка цепи, для участка цепи, содержащего ЭДС. Обоснование безопасного проведения работ в электроустановках на основе закона Ома. (ПК-1.1, ПК-1.2)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой


Воробьев Н.П.

2.Задача на расчет на основании законов Кирхгофа показателей функционирования и параметров электрической цепи.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной деятельности
	ПК-1.2 Способен обеспечить безопасное проведение работ в электроустановках

**Билет № 2 для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в
электротехнику»**

Схема:

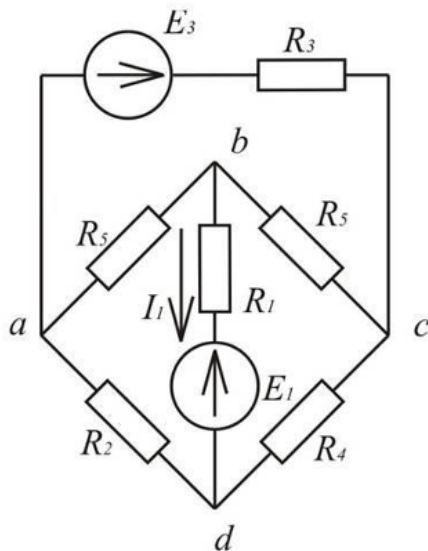

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
20	25	15	37	52	65	50	—	50

Задание:

1. Рассчитать на основании законов Кирхгофа показатели функционирования и параметры электрической цепи. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить применение законов Кирхгофа. Обоснование обеспечения безопасного проведения работ в электроустановках на основании законов Кирхгофа. (ПК-1.1, ПК-1.2)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой


Воробьев Н.П.

3.Задание на определение узловых потенциалов для расчёта функционирования электрической цепи.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной деятельности

Билет № 3
для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в электротехнику»

Схема:

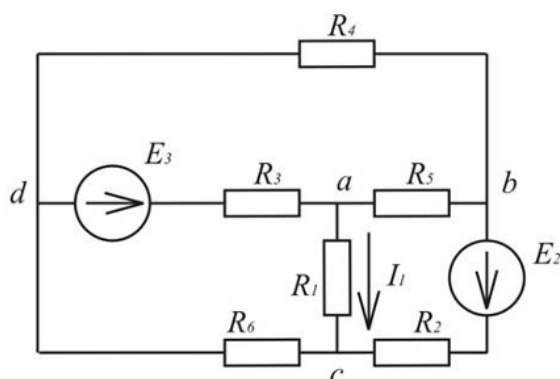

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
10	32	22	25	12	15	—	27	25

Задание:

1. Определить узловые потенциалы для расчёта показателей функционирования электрической цепи. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить суть и применение метода узловых потенциалов. (ПК-1.1)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой


Воробьев Н.П.

4.Задача расчёта функционирования электрической цепи при необходимости определения контурных токов.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной

Билет № 4
для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в электротехнику»

Схема:

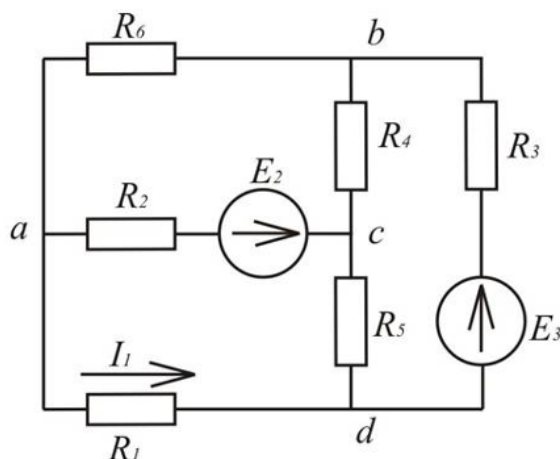

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
30	87	55	15	25	37	—	15	30

Задание:

1. Рассчитать и использовать контурные токи для определения показателей функционирования данной электрической цепи. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить суть и применение метода контурных токов. (ПК-1.1)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой


Воробьев Н.П.

5. Задача по теореме об активном двухполюснике и эквивалентном генераторе для определения параметров и выбора элементов технологического электрооборудования.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной деятельности

**Билет № 5 для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в
электротехнику»**

Схема:

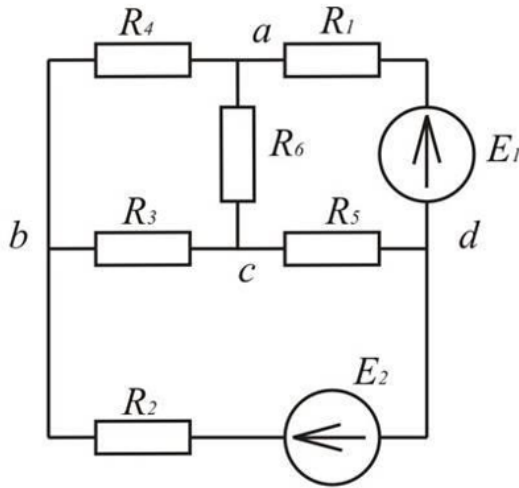

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
10	27	12	30	17	20	32	25	—

Задание:

1. Используя теорему об активном двухполюснике и эквивалентном генераторе определить параметры и выбор элементов потенциальной нагрузки в качестве технологического электрооборудования для получения тока 0,1 А. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить суть теоремы об эквивалентном генераторе как о способе расчета показателей функционирования объектов электроэнергетики. (ПК-1.1)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой


Воробьев Н.П.

6.Задание на применение закона Ома и определение показателей функционирования участка электрической цепи.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной деятельности
	ПК-1.2 Способен обеспечить безопасное проведение работ в электроустановках

**Билет № 6 для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в
электротехнику»**

Схема:

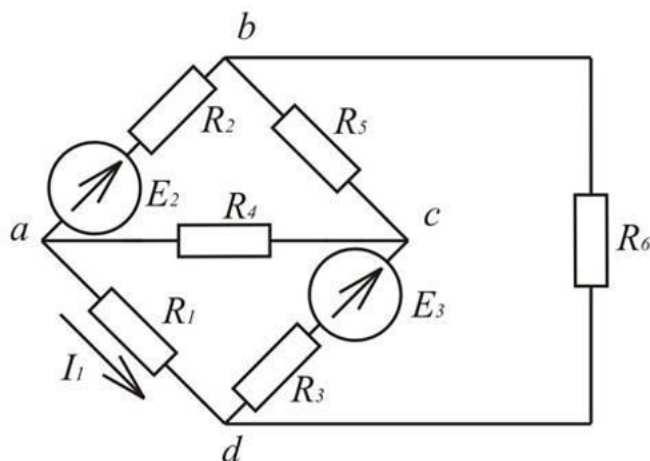

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
12	25	30	17	20	37	—	35	62

Задание:

1. Рассчитать показатели функционирования заданной электрической цепи, опираясь на описывающую их систему уравнений. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить применение закона Ома для полной цепи, для участка цепи, для участка цепи, содержащего ЭДС. Обоснование обеспечения безопасного проведения работ в электроустановках на основе закона Ома. (ПК-1.1, ПК-1.2)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой

Воробьев Н.П.


7.Задача определения параметров и показателей функционирования электрической цепи с помощью законов Кирхгофа.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей

показателей функционирования технологического электрооборудования	функционирования объектов профессиональной деятельности
	ПК-1.2 Способен обеспечить безопасное проведение работ в электроустановках

**Билет № 7 для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в
электротехнику»**

Схема:

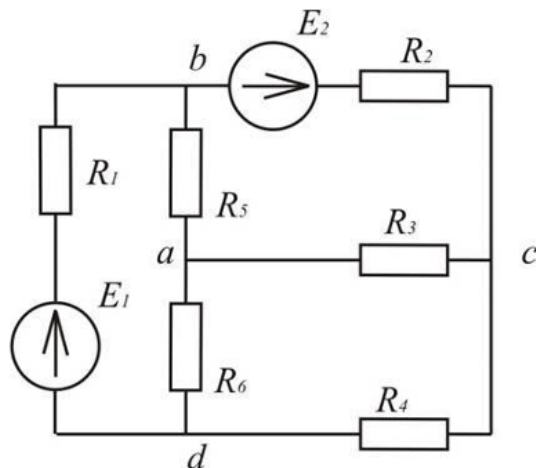

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
260	80	120	160	220	90	24	34	—

Задание:

1. Рассчитать на основании законов Кирхгофа показатели функционирования и параметры электрической цепи. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить применение законов Кирхгофа. Обоснование обеспечения безопасного проведения работ в электроустановках на основании законов Кирхгофа. (ПК-1.1, ПК-1.2)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой


Воробьев Н.П.

8. Задача определения показателей функционирования электрической цепи и её параметров с помощью метода узловых потенциалов.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной деятельности

Билет № 8
для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в электротехнику»

Схема:

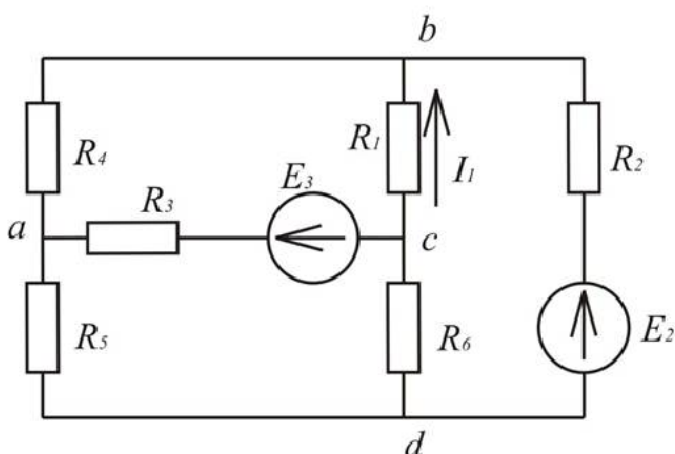

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
137	200	250	100	175	300	—	34	37

Задание:

1. Определить узловые потенциалы для расчёта показателей функционирования электрической цепи. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить суть и применение метода узловых потенциалов. (ПК-1.1)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой


Воробьев Н.П.

9. Задача применения метода контурных токов для определения параметров и показателей функционирования электрической цепи.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной деятельности

Билет № 9
для промежуточной аттестации
по дисциплине «Введение в электротехнику»

Схема:

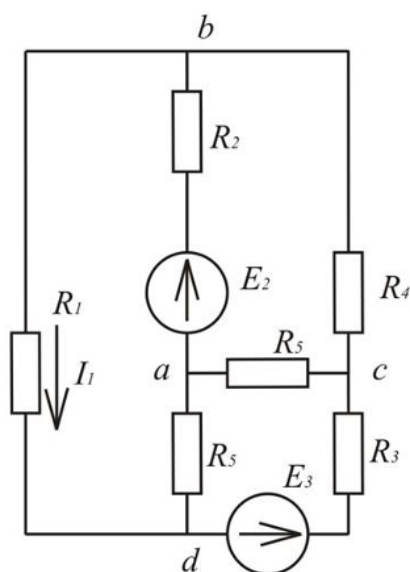

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
17	30	10	22	37	20	—	26	25

Задание:

1. Рассчитать и использовать контурные токи для определения показателей функционирования данной электрической цепи. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить суть и применение метода контурных токов. (ПК-1.1)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой


Воробьев Н.П.

10.Задание для выбора элементов технологического электрооборудования на основании определения параметров электрической цепи и теоремы об активном двухполюснике.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического электрооборудования	ПК-1.1 Решает задачи по расчёту показателей функционирования объектов профессиональной деятельности

**Билет № 10 для промежуточной
аттестации по дисциплине «Введение в
электротехнику»**

Схема:

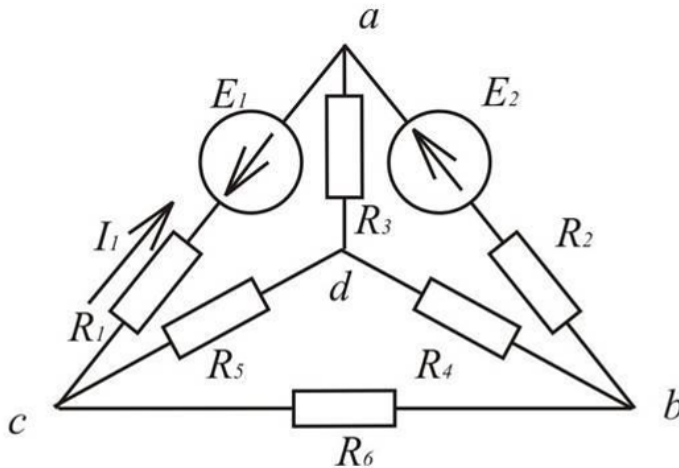

R1	R2	R3	R4	R5	R6	E1	E2	E3
275	150	112	375	200	225	24	35	—

Задание:

1. Используя теорему об активном двухполюснике и эквивалентном генераторе определить параметры и выбор элементов потенциальной нагрузки в качестве технологического электрооборудования для получения тока 0,05 А. (ПК-1.1)
2. Определить ток I_1 . (ПК-1.1)
3. Пояснить суть теоремы об эквивалентном генераторе как способа рассчитать показатели функционирования объектов электроэнергетики. (ПК-1.1)

Составил доцент

Нефедов С.Ф.

Утвердил заведующий кафедрой

Воробьев Н.П.

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.